



ජාතික තරුණ සේවා සභාව
2026 ජනවාරි - ජුනි අවසන් වාර පරීක්ෂණය
විදුලි කාර්මික ශිල්පී පාඨමාලාව



කාලය පැය 03 යි.

සියලු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න (මුළු ලකුණු 100)

01. ඔබගේ නිවසේ පිටත මුළු හතරේ විදුලි පහන් 4ක් ඇතැයි සලකා එම විදුලි පහන් 4 තනි තනිව පාලන කිරීමටත් තනි එක් වහරුවක් ආධාරයෙන් එම බල්බයන් 4 එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එක වර විසන්ධි කිරීමත් හැකිවන අන්දමේ ආරක්ෂක පහන් පරිපතයක ක්‍රියාකාරී පරිපත සැලැස්මක් ඇඳ පෙන්වා පරිපතය නිර්මාණය කරන්න.